 


Exemple **Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-1 – circuit combinatoire décrit en VHDL

### **Exemple1 : Circuit1**




***Figure 1: logigramme de l'exemple1***

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity exemple1 is
port(
cin, X,Y :in std_logic;
S,cout :out std_logic
);
end exemple1;
```

```
architecture arch1 of exemple1 is
signal T1, T2, T3 : std_logic;
begin
T1<=X xor Y;
T2<=X and Y;
T3<=cin and T1;
S<=T1 xor cin;
cout<= T3 or T2;
end arch1;
```


***Code VHDL de l'exemple1***

***Figure2 : Simulation Waveform de l'exemple1***

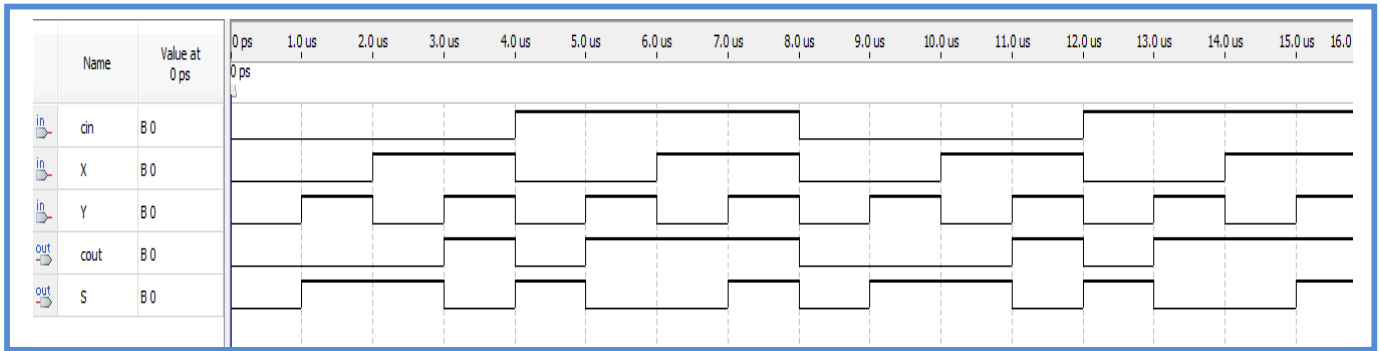

**Figure2 : Simulation Waveform de l'exemple1**

**Exemple2 : Circuit2**

 

**Figure 3: logigramme de l'exemple2**

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity exemple2 is
port (
A,B,C : in std_logic;
F : out std_logic
);
end exemple2;


```

```


architecture arch2 of exemple2 is
signal T1,T2: std_logic;
begin
T1 <= not(C);
T2 <= T1 xor B;
F <= T2 nand A;
end arch2;

```

**Code VHDL de l'exemple2**

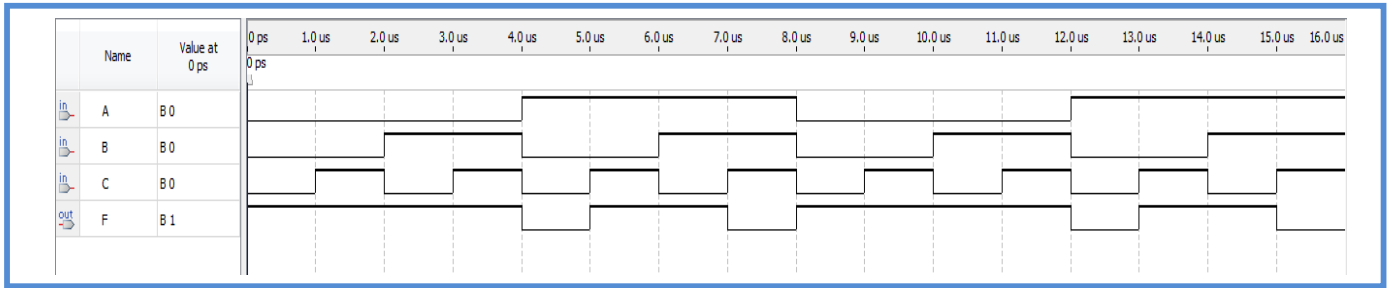

**Figure4 : Simulation Waveform de l'exemple2**

 

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity combinatoire1 is
  port (
    A : in std_logic;
    B : in std_logic;
    C : in std_logic;
    F : out std_logic
  );
end combinatoire1;
architecture flotDeDonnees1 of
combinatoire1 is
begin
  F <= not(A and (B xor
not(C)));
end flotDeDonnees1;

```

**Exemple** Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-2 – description par flot de

**Exemple3 : Table de vérité**


A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

```

architecture flotDeDonnees2 of
combinatoire1 is
signal entree :
std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  entree <= (A, B, C);
  with entree select
    F <=
      '1' when "000",
      '1' when "001",
      '1' when "010",
      '1' when "011",
      '0' when "100",
      '1' when "101",
      '1' when "110",
      '0' when "111",
      '0' when others;
end flotDeDonnees2;

```


**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-3 – assignation choisie**

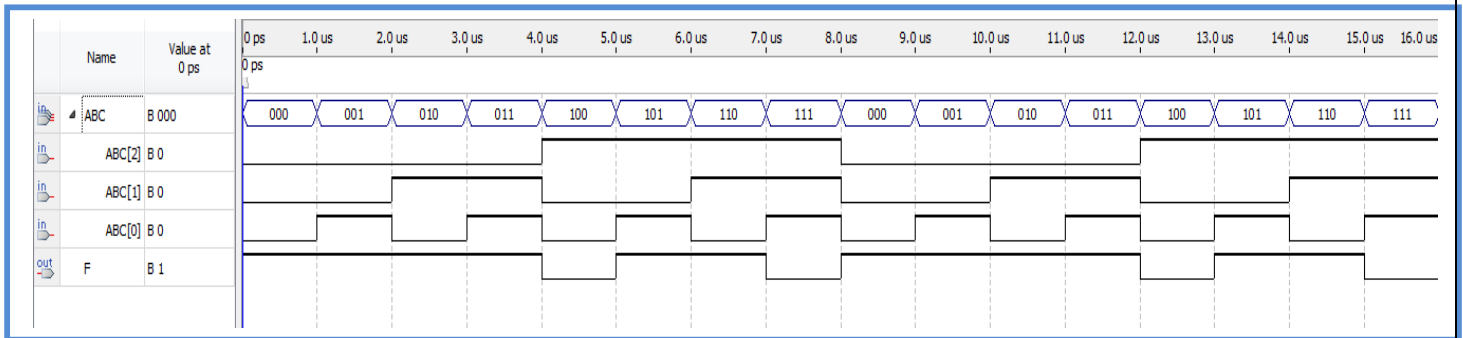

**Figure6 : Simulation Waveform de l'exemple3**

 
**Exemple 2 –5.**

```
architecture flotDeDonnees3 of combinatoire1 is
begin
  F <= '1' when (A = '0' or B /= C) else '0';
end flotDeDonnees3;
```



**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-5 – assignation conditionnelle**

**Exemple5 : Porte AND à 4 entrées**

 


**Figure 9: logigramme de l'exemple5**
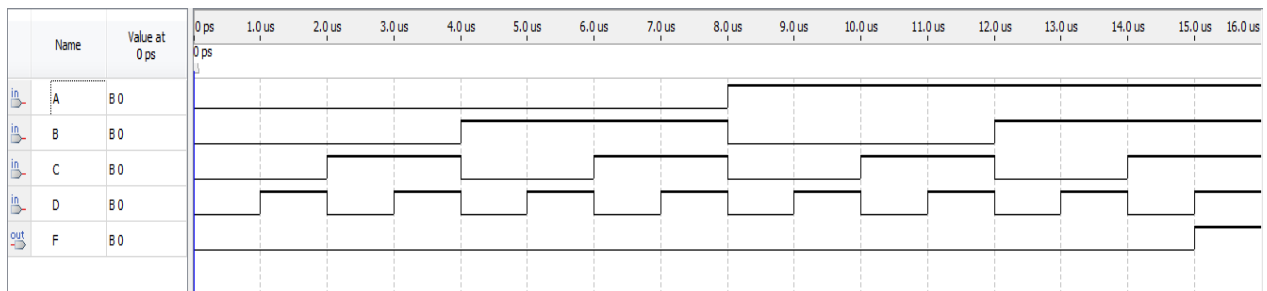
```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity exemple5 is
port (
  A,B,C,D : in std_logic;
  F: out std_logic
);
end exemple5;

architecture arch5 of exemple5 is
begin
  F <= (A and B and C and D);
end arch5;
```

**Code VHDL de l'exemple5**



**Exemple** Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-4 – deux façons de décrire une porte ET à quatre entrées


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity exemple6 is
generic( n: integer:=4);
port ( a : in std_logic_vector( n downto 1);
c : out std_logic);
end entity;
```

```
Architecture arch6 of exemple6 is
Signal s : std_logic_vector((n+1) downto 1);
begin
s(1)<='1';
g1: for i in 1 to n generate
s(i+1)<=a(i) and s(i);
end generate;
c<=s(n+1);
end arch6;
```

**Code VHDL**

**Exemple** Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-5 – une porte ET à nombre d'entrées variable

L'énoncé `generic` est un paramètre pour indiquer le nombre d'entrées de la porte ET..

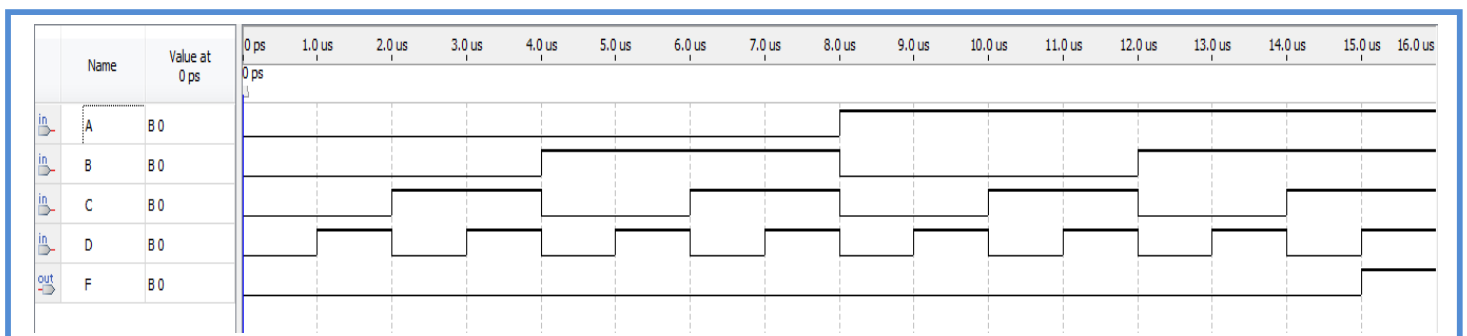

**Figure10 : Simulation Waveform de l'exemple5**


---

L'Exemple **Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-6** démontre l'utilisation de l'attribut `event` sur le signal `CLK`, dénoté par `CLK'event`.

---

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity basculeD is
  port (
    CLK : in STD_LOGIC;      -- horloge
    D   : in STD_LOGIC;      -- entrée
    Q   : out STD_LOGIC      -- sortie
  );
end basculeD;

 architecture basculeD of basculeD is
begin
  process(CLK) is
  begin
    if (CLK = '1' and CLK'event) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end basculeD;
```



---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-6 – bascule D**

---

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity basculeDR is
  port (
    reset : in STD_LOGIC;      -- signal de remise à zéro
    CLK : in STD_LOGIC;        -- signal d'horloge
    D : in STD_LOGIC;          -- entrée
    Q : out STD_LOGIC          -- sortie
  );
end basculeDR;
architecture basculeDRasynch of basculeDR is
begin
  process(CLK, reset) is
  begin
    if (reset = '0') then
      Q <= '0';
    elsif (rising_edge(CLK)) then
      Q <= D;
    end if;
  end process;
end basculeDRasynch;
architecture basculeDRsynch of basculeDR is
begin
  process(CLK, reset) is
  begin
    if (rising_edge(CLK)) then
      if (reset = '0') then
        Q <= '0';
      else
        Q <= D;
      end if;
    end if;
  end process;
end basculeDRsynch;

```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-7 – bascule D avec initialisation asynchrone ou synchrone**

### 1.1.2 Loquet D

Le loquet D (*D-latch*) a deux entrées : un signal de données *D* et un signal de contrôle *G* (*Gate*). Dans l'Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-8, un processus a dans sa liste de sensibilité le signal de contrôle *G* et le signal de donnée *D*. Une simple modification permet de choisir la valeur '0' comme valeur active pour le signal *G*, si désiré.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity loquetD is
  port (
    G : in STD_LOGIC;  -- contrôle
    D : in STD_LOGIC;  -- donnée
    Q : out STD_LOGIC
  );
end loquetD;
architecture loquetD of loquetD is
begin
  process(G, D) is
  begin
    process(G, D) is
    begin
      if (G = '1') then
        Q <= D;
      -- else -- implicite, infère élément à mémoire ne pas changer Q
      end if;
    end process;
  end process;
end loquetD;

```

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-8 – loquet D**

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-9 – Fonction ET**

```

function porteET(V: std_logic_vector) return std_logic is
variable resultat : std_logic := '1';
begin
  for k in V'range loop
    resultat := resultat and V(k);
  end loop;
  return resultat;
end;

```

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-10 – définition d'une fonction**


### Exercice 3

**Exemple 11 – signaux et variables pour la modélisation**

```

library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity demoSignalVariable is
  port (
    A, B, C, D: in std_logic;
    F1, F2 : out std_logic
  );
end demoSignalVariable;
architecture demo of demoSignalVariable is
  signal S1, S2 : std_logic;
begin
  S1 <= A and B;
  S2 <= S1 or C;
  F1 <= S2 nand D;
  process(A, B, C, D)
  variable V : std_logic;
  begin
    V := A and B;
    V := V or C;
    V := V nand D;
    F2 <= V;
  end process;
end demo;

```

 



**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-12 – signaux et variables pour la modélisation**

**Exemple 5 1 – multiplexeur 2:1**

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity mux21 is
    port(D0, D1, S : in STD_LOGIC; F : out STD_LOGIC);
end mux21;
architecture flotDeDonnees of mux21 is
begin
    with S select
        F <= D0 when '0', D1 when others;
end flotDeDonnees;
```

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-13 – multiplexeur 2:1**

**Exemple 5 2 – description comportementale d'un multiplexeur général**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity mux is
    generic (
        n : positive := 3 -- nombre de signaux de contrôle
    );
    port (
        D : in std_logic_vector(2 ** n - 1 downto 0);
        S : in unsigned(n - 1 downto 0);
        F : out std_logic
    );
end mux;
architecture comportementale of mux is
begin
    process (D, S)
    begin
        F <= D(to_integer(S));
    end process;
end comportementale;
```

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-14 – description comportementale d'un multiplexeur général**

**Exemple 5 3 – décodeur 3:8**

Un décodeur a  $n$  signaux d'entrée et  $2^n$  signaux de sortie active un signal spécifique correspondant à un code.

#	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$F_7$	$F_6$	$F_5$	$F_4$	$F_3$	$F_2$	$F_1$	$F_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

**Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-1 – table de vérité d'un décodeur 3:8**

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decodeur38 is
  port(
    A : in std_logic_vector(2 downto 0);
    F : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end decodeur38;
architecture flotDeDonnees of decodeur38 is
begin
  with A select F <=
    "00000001" when "000",
    "00000010" when "001",
    "00000100" when "010",
    "00001000" when "011",
    "00010000" when "100",
    "00100000" when "101",
    "01000000" when "110",
    "10000000" when "111",
    (others => 'X') when others;
end flotDeDonnees;

```

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-15 – décodeur 3:8**

#### Exemple 5 4 – décodeur général

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity decodeur is
  generic (
    n : positive := 3; -- nombre de signaux d'entrée
    valeurActive : std_logic := '1'
  );
  port(
    A : in std_logic_vector(n - 1 downto 0);
    F : out std_logic_vector(2 ** n - 1 downto 0)
  );
end decodeur;
architecture comportementale of decodeur is
begin
  process(A)
  begin
    F <= (others => not(valeurActive));
    F(to_integer(unsigned(A))) <= valeurActive;
  end process;
end comportementale;

```

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-16 – décodeur général**

#### Exemple 5 5 – encodeur à priorité

Un encodeur identifie un signal actif parmi des signaux Tableau **Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-2**, et produit un code associé **Erreur ! Source du renvoi introuvable**.

$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$V$
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	-	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	-	-	0	1	0	1
0	0	0	1	-	-	-	-	1	0	0	1
0	0	1	-	-	-	-	-	1	0	1	1
0	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

---

**Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-2 – table de vérité d'un encodeur à priorité 8:3**

**Exemple 5 6 – tampon à trois états**

On utilise la valeur 'Z' du type `std_logic` qui correspond à un état de haute impédance pour l'état trois.

---

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tampon3etats is
  port(
    I : in std_logic; -- signal d'entrée
    S : in std_logic; -- signal de contrôle
    O : out std_logic -- signal de sortie
  );
end tampon3etats;
architecture flotdonnees of tampon3etats is
begin
  O <= I when (S = '1') else 'Z';
end flotdonnees;
```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-17 – tampon à trois états**

**Exemple 5 7 – registre à chargement parallèle**

---

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity registre is
  generic (
    W : integer := 8
  );
  port(
    reset : in STD_LOGIC;
    CLK : in STD_LOGIC;
    charge : in STD_LOGIC;
    D : in STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0);
    Q : out STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0)
  );
end registre;
architecture arch of registre is
begin
  process (CLK, reset)
  begin
    if reset='0' then
      Q <= (others => '0');
    elsif CLK='1' and CLK'event then
      if charge='1' then
        Q <= D;
      end if;
    end if;
  end process;
end arch;
```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-18 – registre à chargement parallèle**

---

**Exemple 5 8 – registre à décalage**

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity registreadecallage is
    generic (
        W : integer := 8 -- nombre de bits du registre
    );
    port(
        reset : in STD_LOGIC;
        CLK : in STD_LOGIC;
        mode : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0); -- mode
        entreeSerie : in STD_LOGIC; -- entree serielle
        D : in STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0);
        Q : out STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0)
    );
end registreadecallage;
architecture arch of registreadecallage is
begin
    process (CLK, reset)
        variable Qinterne : STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 downto 0);
    begin
        if reset='0' then
            Qinterne := (others => '0');
            Q <= (others => '0');
        elsif CLK='1' and CLK'event then
            case mode is
                when "00" => -- garde
                    Qinterne := Qinterne;
                when "01" => -- charge
                    Qinterne := D;
                when "10" => -- decale gauche
                    Qinterne := Qinterne(W - 2 downto 0) & entreeSerie;
                when "11" => -- decale droite
                    Qinterne := entreeSerie & Qinterne(W - 1 downto 1);
                when others =>
                    Qinterne := Qinterne;
            end case;
            Q <= Qinterne;
        end if;
    end process;
end arch;
```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-19 – registre à décalage**

**Exemple 5 9 – bloc des registres (4 registres) avec commande de chargement et deux ports de sortie A et B**

---

```

type lesRegistres_type is array(0 to Nreg - 1) of signed(Wd - 1 downto 0);
signal lesRegistres : lesRegistres_type;
signal A : signed(Wd - 1 downto 0);
signal choixA : integer range 0 to Nreg - 1;
signal B : signed(Wd - 1 downto 0);
signal choixB : integer range 0 to Nreg - 1;
signal donnee : signed(Wd - 1 downto 0);
signal choixCharge : integer range 0 to Nreg - 1;
signal charge : std_logic;
-- FIN de la partie déclarative de l'architecture
process (CLK, reset)
begin
    if rising_edge(CLK) then
        if reset = '1' then
            lesRegistres <= (others => (others => '0'));
        else
            if charge = '1' then
                lesRegistres(choixCharge) <= donnee;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
A <= lesRegistres(choixA);-- signaux de sortie du bloc des registres
B <= lesRegistres(choixB);

```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-20 – bloc des registres**

*Exemple 5 10 – mémoire des données generic en taille de la mémoire et taille du mot binaire*

---

```

-- dans la partie déclarative de l'architecture

type memoireDonnees_type is array(0 to 2 ** Md - 1) of signed(Wd - 1 downto 0);
signal memoireDonnees : memoireDonnees_type;
signal sortieMemoireDonnees : signed(Wd - 1 downto 0);
signal adresseMemoireDonnees : integer range 0 to 2 ** Md - 1;
signal lectureEcritureN : std_logic;

-- dans le corps de l'architecture

-- mémoire des données
process (CLK)
begin
    if rising_edge(CLK) then
        if lectureEcritureN = '0' then
            memoireDonnees(adresseMemoireDonnees) <= B;
        end if;
    end if;
end process;
sortieMemoireDonnees <= memoireDonnees(adresseMemoireDonnees);

```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-21 – mémoire des données**

*Exemple 5 11 – unité arithmétique*

---

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity unitearithmetique is
  generic (
    W : positive := 8 -- largeur des opérandes
  );
  port(
    A, B : in signed(W - 1 downto 0); -- les opérandes
    choix : in std_logic_vector(2 downto 0); -- le sélecteur d'opération
    F : out signed(W - 1 downto 0) -- le résultat
  );
end unitearithmetique;

architecture arch of unitearithmetique is
begin
  process(A, B, choix)
  variable t : signed(2 * W - 1 downto 0);
  begin
    t := A * B;
    case to_integer(unsigned(choix)) is
      when 0 => F <= A + B;
      when 1 => F <= A - B;
      when 2 => F <= A + B + 1;
      when 3 => F <= A + 1;
      when 4 => F <= abs(A);
      when 5 => F <= -A;
      when 6 => F <= t(2 * W - 1 downto W);
      when 7 => F <= t(W - 1 downto 0);
      when others => F <= (others => 'X');
    end case;
  end process;
end arch;

```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-22 – unité arithmétique**

*Exemple 5 16 – unité logique pour entrées A et*

---

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity unitelogique is
    generic (
        W : positive := 8 -- largeur des opérandes
    );
    port(
        A, B : in std_logic_vector(W - 1 downto 0); -- les opérandes
        choix : in std_logic_vector(2 downto 0); -- le sélecteur d'opération
        F : out std_logic_vector(W - 1 downto 0) -- le résultat
    );
end unitelogique;
architecture arch of unitelogique is
begin
    process(A, B, choix)
    begin
        case to_integer(unsigned(choix)) is
            when 0 => F <= A and B;
            when 1 => F <= A or B;
            when 2 => F <= A nand B;
            when 3 => F <= A nor B;
            when 4 => F <= A xor B;
            when 5 => F <= A xnor B;
            when 6 => F <= not(A);
            when 7 => F <= not(B);
            when others => F <= (others => 'X');
        end case;
    end process;
end arch;

```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-23 – unité logique**

### *Exemple 5 17 – comparateur pour entrées A et B*

---

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity comparateur is
    generic (
        W : positive := 8 -- largeur des opérandes
    );
    port(
        A, B : in signed(W - 1 downto 0);
        eq, neq, gt, lt, ge, le : out std_logic
    );
end comparateur;
architecture arch of comparateur is
begin
    eq <= '1' when A = B else '0';
    neq <= '1' when A /= B else '0';
    gt <= '1' when A > B else '0';
    lt <= '1' when A < B else '0';
    ge <= '1' when A >= B else '0';
    le <= '1' when A <= B else '0';
end arch;

```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-24 – comparateur**

### *Exemple 5 18 – compteur synchrone à quatre modes*

---

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity compteurSynchrone is
    generic (
        W : integer := 4 -- nombre de bits du compteur
    );
    port(
        reset : in STD_LOGIC;
        CLK : in STD_LOGIC;
        mode : in unsigned(1 downto 0);
        D : in unsigned(W - 1 downto 0);
        Q : out unsigned(W - 1 downto 0)
    );
end compteurSynchrone;
architecture comportementale of compteurSynchrone is
begin
    process (CLK, reset)
        variable Qinterne : unsigned(W - 1 downto 0);
    begin
        if reset='0' then
            Qinterne := (others => '0');
        elsif CLK='1' and CLK'event then
            case mode is
                when "01" => Qinterne := Qinterne + 1;
                when "10" => Qinterne := Qinterne - 1;
                when "11" => Qinterne := D;
                when others => Qinterne := Qinterne;
            end case;
        end if;
        Q <= Qinterne;
    end process;
end comportementale;

```

---

**Exemple Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-25 – compteur synchrone à quatre modes**